

버튼·LCD 통합 실습

VS Code 사전 시뮬레이션 → Vivado 2026.1 → 보드 실험

같은 RTL에 10개 회로를 넣고 버튼으로 선택한다. LCD에 모드 번호와 회로 이름을 표시한다.

작성일 2026. 09. 10. · 이해리

1. 먼저 2,560개 입력과 버튼·LCD 동작을 검사한다.
2. 합성·배치배선·비트스트림을 생성한다.
3. 보드에서 모드를 순환하고 사진·영상으로 설명한다.

통합 실습 목차

1부 · VS Code 사전 시뮬레이션
clone·새 창·workspace·실행·파일형

2부 · 통합 회로 이해
10개 모드·버튼·LCD·보드 연결

3부 · 구현과 결과
Vivado GUI·핀·합성·구현·bit
보드·사진·영상·실험 후 레포트


전체 목차 PDF

템플릿과 새 창

Git·Python 3·VS Code와 Vivado 2026.1 XSim을 준비한다.

```
git clone https://github.com/Glaysia/fpga-lab-template.git
```

 
VS Code: File → New Window → Open Workspace from File...



```
vivado_2026_1/11_integrated/vivado_2026_1_integrated.code-workspace
```

확장과 Explorer

 Extensions에서 slang-server와 VaporView를 Install 또는 Enable (Workspace).



Explorer에서 COMMON → rtl → lab1_integrated.v를 두 번 누른다.

COMMON → tb → tb_lab1_integrated.sv, constraints → lab1_integrated.xdc도 연다.

PROJECT에는 project.json·workspace·결과 폴더가 있다. File → Save All.

통합 RTL · 모드 번호

lab1_integrated.v · 1-11행 · 실제 VS Code 화면

```
1 // Input clock MUST be the trainer's 1 kHz main clock (B6).
2 // Mode button N8; reset K4; data DIPSW1..8 = sw[7]..sw[0].
3 module lab1_integrated #(parameter integer DEBOUNCE_CYCLES=20, LCD_POWER_WAIT=50)(
4     input wire clk,rst,mode_button, input wire [7:0] sw,
5     output reg [7:0] led, output wire [7:0] seg_data,
6     output wire lcd_e,lcd_rs,lcd_rw, output wire [7:0] lcd_data);
7     wire press; reg [3:0] mode;
8     button_onepulse #(DEBOUNCE_CYCLES) button(clk,rst,mode_button,press);
9     always @(posedge clk or posedge rst)
10         if(rst) mode<=0;
11         else if(press) mode<=(mode==9)?0:mode+1;
```

기본값은 디바운스 20클록·LCD 대기 50클록이다. 입력 클록은 보드의 1kHz다.

reset은 mode=0, 버튼 펄스는 다음 모드로 이동한다. 내부 번호 0-9는 LCD의 01-10에 대응한다.

통합 RTL · 논리 · 가산 연결

lab1_integrated.v · 12-18행 · 실제 VS Code 화면

```
12 wire gx,gy,gz,fs,fc,ac,borrow,mz;
13 wire [3:0] sum,difference;
14 wire [2:0] comparison,encoded;
15 wire [7:0] demuxed,decoded,hex_segments;
16 logic_gate gates(sw[7],sw[6],gx,gy,gz);
17 full_adder fa(sw[7],sw[6],sw[5],fs,fc);
18 adder_4bit add4(sw[7:4],sw[3:0],sum,ac);
```

공유 RTL의 논리 게이트·전가산기·4비트 가산기를 인스턴스화한다. DIP 입력에서 필요한 비트를 연결한다.

통합 RTL · 나머지 회로 연결

lab1_integrated.v · 19-25행 · 실제 VS Code 화면

```
19 sub_4bit sub4(sw[7:4],sw[3:0],difference,borrow);
20 compare_4 comp(sw[7:4],sw[3:0],comparison);
21 mux_4x1 mux(sw[7:4],sw[1:0],mz);
22 demux_1x8 demux(sw[7],sw[2:0],demuxed);
23 encoder8x3 encoder(sw,encoded);
24 decoder3x8 decoder(sw[2],sw[1],sw[0],decoded);
25 seg_decoder seven(sw[3:0],hex_segments);
```

감산·비교·MUX·DEMUX·인코더·디코더·7세그먼트도 같은 입력 스위치를 사용한다.

모든 회로는 함께 동작하며, 다음 코드에서 현재 모드의 출력을 선택한다.

통합 RTL · 출력 선택 01-05

lab1_integrated.v · 26-34행 · 실제 VS Code 화면

```
26 assign seg_data=(mode==9)?hex_segments:8'b0;  
27 always @* begin  
28     led=0;  
29     case(mode)  
30         0:led={gx,gy,gz,5'b0};  
31         1:led={fc,fs,6'b0};  
32         2:led={ac,sum,3'b0};  
33         3:led={borrow,difference,3'b0};  
34         4:led={comparison,5'b0};
```

7세그먼트는 mode=9에서만 켜다. LED 기본값을 0으로 두고 모드별 결과를 지정한다.

비트 묶음의 왼쪽이 led[7]이며 보드 LED1에 연결된다. 남은 비트는 0으로 채운다.

통합 RTL · 출력 선택 06-10

lab1_integrated.v · 35-44행 · 실제 VS Code 화면

```
35     5:led={mz,7'b0};
36     6:led=demuxed;
37     7:led={encoded,5'b0};
38     8:led=decoded;
39     9:led=hex_segments;
40     default:led=0;
41   endcase
42   end
43   lcd_modes #(LCD_POWER_WAIT) display(clk,rst,mode,lcd_e,lcd_rs,lcd_rw,lcd_data);
44 endmodule
```

MUX부터 7세그먼트까지 출력 선택을 마친다. LCD에는 같은 mode를 전달해 회로 이름을 표시한다.

버튼 RTL · 두 단계 동기화

button_onepulse.v · 1-9행 · 실제 VS Code 화면

```
1 module button_onepulse #(parameter integer STABLE_CYCLES=20)(
2     input wire clk,rst,button, output reg pulse);
3     (* ASYNC_REG="TRUE" *) reg sync1, sync2;
4     reg accepted;
5     integer count;
6     always @(posedge clk or posedge rst) begin
7         if(rst) begin sync1<=0; sync2<=0; end
8         else begin sync1<=button; sync2<=sync1; end
9     end
```

외부 버튼을 sync1, sync2 두 플립플롭을 거쳐 받는다. ASYNC_REG 속성으로 동기화 레지스터임을 표시한다.

버튼 RTL · 한 번만 전환

button_onepulse.v · 10-20행 · 실제 VS Code 화면

```
10  always @(posedge clk or posedge rst) begin
11      if(rst) begin count<=0; accepted<=0; pulse<=0; end
12      else begin
13          pulse<=0;
14          if(sync2==accepted) count<=0;
15          else if(count==STABLE_CYCLES-1) begin
16              accepted<=sync2; count<=0; pulse<=sync2;
17          end else count<=count+1;
18      end
19  end
20  endmodule
```

입력이 accepted와 다르게 20클럭 유지되면 새 상태를 받아들인다. 그 전에는 연속 안정 시간을 센다.

pulse의 기본값은 0이고 누름을 받아들일 때만 1이다. 땔 때는 상태만 바뀌어 모드를 넘기지 않는다.

LCD RTL · 포트와 상태

lcd_modes.v · 1-11행 · 실제 VS Code 화면

```
1 // Board source: 2022 CHARACTER LCD guide p13/p30, 1 kHz clock, 16x2, 8-bit bus.  
2 // Each byte has 1 ms setup, 1 ms enable-high and >=2 ms recovery.  
3 module lcd_modes #(parameter integer POWER_WAIT=50)(  
4     input wire clk,rst, input wire [3:0] mode,  
5     output reg lcd_e,lcd_rs, output wire lcd_rw, output reg [7:0] lcd_data);  
6     reg [1:0] phase;  
7     integer power_count;  
8     reg [5:0] index;  
9     reg [3:0] shown_mode;  
10    reg [127:0] name;  
11    assign lcd_rw=1'b0;
```

phase는 한 바이트의 전송 단계, index는 화면 내 위치다. shown_mode는 현재 화면의 모드다.

한 화면을 전송하는 동안 shown_mode를 유지하여 두 줄의 모드가 섞이지 않게 한다.

LCD RTL · 회로명 선택

lcd_modes.v · 12-21행 · 실제 VS Code 화면

```
12  always @* begin
13      case(shown_mode)
14          0:name="AND OR XOR      "; 1:name="FULL ADDER      ";
15          2:name="4 BIT ADDER     "; 3:name="4 BIT SUBTRACT ";
16          4:name="4 BIT COMPARE   "; 5:name="4 TO 1 MUX     ";
17          6:name="1 TO 8 DEMUX     "; 7:name="8 TO 3 ENCODER  ";
18          8:name="3 TO 8 DECODER  "; 9:name="HEX 7 SEGMENT ";
19          default:name="RESET REQUIRED ";
20      endcase
21  end
```

shown_mode에 따라 16문자 회로명을 고른다. 남는 자리는 공백으로 채운다.

한 화면을 전송하는 동안 shown_mode를 유지하여 두 줄의 모드가 섞이지 않게 한다.

LCD RTL · 리셋과 전원 대기

lcd_modes.v · 22-26행 · 실제 VS Code 화면

```
22  always @(posedge clk or posedge rst) begin
23      if(rst) begin
24          phase<=0; power_count<=0; index<=0; shown_mode<=0;
25          lcd_e<=0; lcd_rs<=0; lcd_data<=0;
26      end else if(power_count<POWER_WAIT) power_count<=power_count+1;
```

리셋 때 모든 상태와 출력 신호를 초기화한다. 1kHz에서 POWER_WAIT=50은 50ms 대기다.

한 화면을 전송하는 동안 shown_mode를 유지하여 두 줄의 모드가 섞이지 않게 한다.

LCD RTL · 초기 명령

lcd_modes.v · 27-34행 · 실제 VS Code 화면

```
27  else case(phase)
28      0:begin
29          lcd_e<=0; lcd_rs<=0;
30          case(index)
31              0,1,2:lcd_data<=8'h38;
32              3:lcd_data<=8'h0c;
33              4:lcd_data<=8'h06;
34              5:begin lcd_data<=8'h80; shown_mode<=mode; end
```

38을 세 번 보낸 뒤 0C, 06으로 초기화한다. 첫 줄 주소 80을 보낼 때 mode를 shown_mode에 저장한다.

한 화면을 전송하는 동안 shown_mode를 유지하여 두 줄의 모드가 섞이지 않게 한다.

LCD RTL · MODE 01-10

lcd_modes.v · 35-42행 · 실제 VS Code 화면

```
35: 6:begin lcd_rs<=1; lcd_data<="M"; end
36: 7:begin lcd_rs<=1; lcd_data<="O"; end
37: 8:begin lcd_rs<=1; lcd_data<="D"; end
38: 9:begin lcd_rs<=1; lcd_data<="E"; end
39: 10:begin lcd_rs<=1; lcd_data<=" "; end
40: 11:begin lcd_rs<=1; lcd_data<=(shown_mode==9)?"1":"0"; end
41: 12:begin lcd_rs<=1; lcd_data<=(shown_mode==9)?"0":("1"+shown_mode); end
42: 22:lcd_data<=8'hc0;
```

문자 MODE와 두 자리 번호를 보낸다. 내부 mode=9만 10으로 표시하고, 그다음 C0으로 둘째 줄을 선택한다.

한 화면을 전송하는 동안 shown_mode를 유지하여 두 줄의 모드가 섞이지 않게 한다.

LCD RTL · 이름의 한 글자

lcd_modes.v · 43-49행 · 실제 VS Code 화면

```
43  default:begin
44      lcd_rs<=1;
45      if(index>=23 && index<=38) lcd_data<=name[127-(index-23)*8 -: 8];
46      else lcd_data<=" ";
47      end
48  endcase
49  phase<=1;
```

index=23-38에서 128비트 이름을 8비트씩 꺼낸다. 나머지 첫 줄 위치는 공백으로 채운다.

한 화면을 전송하는 동안 shown_mode를 유지하여 두 줄의 모드가 섞이지 않게 한다.

LCD RTL · E 펄스와 반복

lcd_modes.v · 50-60행 · 실제 VS Code 화면

```
50     end
51     1:begin lcd_e<=1; phase<=2; end
52     2:begin lcd_e<=0; phase<=3; end
53     3:begin
54         // First function-set recovery is 6 ms including setup of the next byte.
55         if(index==0 && power_count<POWER_WAIT+2) power_count<=power_count+1;
56         else begin phase<=0; index<=(index==38)?5:index+1; end
57     end
58 endcase
59 end
60 endmodule
```

phase 1에서 E를 올리고 phase 2에서 내린다. 1kHz이므로 E high는 1ms다.

첫 초기 명령 뒤에는 추가 대기한다. 한 화면이 끝나면 index=5로 돌아가 모드를 새로 저장한다.

통합 TB · 검사 환경

tb_lab1_integrated.sv · 1-13행 · 실제 VS Code 화면

```
1 | timescale 1ns/1ps
2 | module tb_lab1_integrated;
3 |   reg clk=0,rst=1,mode_button=0; reg [7:0] sw=0;
4 |   wire [7:0] led,seg_data,lcd_data; wire lcd_e,lcd_rs,lcd_rw;
5 |   lab1_integrated #(.DEBOUNCE_CYCLES(4),.LCD_POWER_WAIT(5)) dut(.*);
6 |   always #5 clk=~clk;
7 |   integer checked=0,m,n,k,v,frames=0,addr=0;
8 |   reg [7:0] expected,expected_seg;
9 |   reg [127:0] line1,line2,expected_name,completed_line1,completed_line2;
10 |  reg [55:0] expected_heading;
11 |  integer init_count=0;
12 |  reg [7:0] init_words[0:4];
13 |  reg [7:0] digits[0:15];
```

10ns 클럭과 짧은 디바운스·전원 대기로 기능 검사를 빠르게 한다. 실제 합성의 1kHz 설정과 구분한다.

실험 전 레포트에는 이 코드의 역할과 자신의 실행 로그·파형을 함께 설명한다.

통합 TB · 반복 동작

tb_lab1_integrated.sv · 14~22행 · 실제 VS Code 화면

```
14 task cycles(input integer amount);
15     repeat(amount) @(negedge clk);
16 endtask
17 task assert_mode(input integer value);
18     if(dut.mode!=value) $fatal(1,"Mode expected %0d actual %0d",value,dut.mode);
19 endtask
20 task press_once;
21     mode_button=1; cycles(12); mode_button=0; cycles(12);
22 endtask
```

cycles는 클록 하강까지 기다리고 assert_mode는 모드 번호를 검사한다.
press_once는 눌렀다 떼는 한 번의 동작이다.

실험 전 레포트에는 이 코드의 역할과 자신의 실행 로그·파형을 함께 설명한다.

통합 TB · LCD 명령 검사

tb_lab1_integrated.sv · 23-32행 · 실제 VS Code 화면

```
23 // Decode the actual external LCD bus at E falling edge.
24 always @(negedge lcd_e) if(!rst) begin
25     if(lcd_rw!=0) $fatal(1,"LCD must write only");
26     if(!lcd_rs) begin
27         if(init_count<5) begin
28             if(lcd_data!=init_words[init_count]) $fatal(1,"LCD initialization command %0d got %h",init_count,
29                 lcd_data);
30             init_count=init_count+1;
31         end
32         if(lcd_data==8'h80) begin addr=0;line1=0;end
33         else if(lcd_data==8'hc0) begin addr=64;line2=0;end
```

실제 출력 lcd_e의 하강에서 lcd_rw와 초기 명령을 검사한다. 주소 80·C0을 만나면 해당 줄 조립을 시작한다.

실험 전 레포트에는 이 코드의 역할과 자신의 실행 로그·파형을 함께 설명한다.

통합 TB · 완성된 화면

tb_lab1_integrated.sv · 33-41행 · 실제 VS Code 화면

```
33   end else begin
34       if(addr<16) line1[127-addr*8 -: 8]=lcd_data;
35       if(addr>=64 && addr<80) line2[127-(addr-64)*8 -: 8]=lcd_data;
36       if(addr==79) begin
37           completed_line1=line1;completed_line2=line2;frames=frames+1;
38       end
39       addr=addr+1;
40   end
41 end
```

주소에 따라 받은 문자를 16문자 버퍼에 넣는다. 둘째 줄 마지막 문자까지 받은 순간 완성된 두 줄을 보관한다.

실험 전 레포트에는 이 코드의 역할과 자신의 실행 로그·파형을 함께 설명한다.

통합 TB · 리셋과 바운스

tb_lab1_integrated.sv · 42-52행 · 실제 VS Code 화면

```
42  initial begin
43      init_words[0]=8'h38;init_words[1]=8'h38;init_words[2]=8'h38;init_words[3]=8'h0c;init_words[4]=8'h06;
44      digits[0]=252;digits[1]=96;digits[2]=218;digits[3]=242;
45      digits[4]=102;digits[5]=182;digits[6]=190;digits[7]=224;
46      digits[8]=254;digits[9]=246;digits[10]=238;digits[11]=62;
47      digits[12]=156;digits[13]=122;digits[14]=158;digits[15]=142;
48      $dumpfile("wave.vcd");$dumpvars(0,tb_lab1_integrated);
49      cycles(3);rst=0;cycles(12);assert_mode(0);
50      // Bounces shorter than four samples must not be accepted.
51      repeat(3) begin mode_button=1;cycles(1);mode_button=0;cycles(2);end
52      cycles(12);assert_mode(0);
```

기대 LCD 명령·숫자 패턴을 준비한다. 1클록 누름과 2클록 땜을 반복해도 mode=0인지 확인한다.

실험 전 레포트에는 이 코드의 역할과 자신의 실행 로그·파형을 함께 설명한다.

통합 TB · 모드별 입력

tb_lab1_integrated.sv · 53-60행 · 실제 VS Code 화면

```
53   for(m=0;m<10;m=m+1) begin
54       assert_mode(m);
55   for(n=0;n<256;n=n+1) begin
56       sw=n;cycles(1);expected=0;expected_seg=0;
57       case(m)
58       0:expected={sw[7]&sw[6],sw[7]|sw[6],sw[7]^sw[6],5'b0};
59       1:expected=(int'(sw[7])+int'(sw[6])+int'(sw[5]))<<6;
60       2:expected=((n/16)+(n%16))<<3;
```

10개 모드 각각에서 DIP 256개를 모두 넣는다. 출력의 비트 배치까지 포함하여 별도 기대값을 계산한다.

실험 전 레포트에는 이 코드의 역할과 자신의 실행 로그·파형을 함께 설명한다.

통합 TB · 경계와 선택 순서

tb_lab1_integrated.sv · 61-68행 · 실제 VS Code 화면

```
61      3:expected=(((n/16)<(n%16))?16:0)|(((n/16)-(n%16))&15))<<3;
62      4:expected=(((n/16)>(n%16))?4:(((n/16)==(n%16))?2:1))<<5;
63      5:expected=(((n/16)>>(3-(n%4)))&1)<<7;
64      6:expected=(n>=128)?(128>>(n%8)):0;
65      7:begin for(k=0;k<8;k=k+1)if(n==(128>>k))expected=k<<5;end
66      8:expected=1<<(n%8);
67      9:begin expected=digits[n%16];expected_seg=expected;end
68      endcase
```

감산 borrow, 비교 결과, 선택선 순서, 인코더의 비정상 입력까지 기대값에 반영한다.

실험 전 레포트에는 이 코드의 역할과 자신의 실행 로그·파형을 함께 설명한다.

통합 TB · 출력과 모드 번호

tb_lab1_integrated.sv · 69-79행 · 실제 VS Code 화면

```
69     if(led!=expected || seg_data!=expected_seg)
70     | $fatal(1,"mode=%0d sw=%h expected LED=%h got=%h",m,sw,expected,led);
71     checked=checked+1;
72     end
73     // Allow two complete 16x2 refreshes, including a mode change midway through a frame.
74     cycles(350);
75     expected_heading="MODE 00";
76     expected_heading[15:8]=(m==9)?8'h31:8'h30;
77     expected_heading[7:0]=(m==9)?8'h30:(8'h31+m);
78     if(completed_line1[127:72]!=expected_heading || init_count!=5)
79     | $fatal(1,"LCD mode text mismatch: %s",completed_line1);
```

LED·7세그먼트를 매 입력마다 비교한다. 화면 갱신을 기다린 뒤 LCD 첫 줄의 MODE 번호와 초기화 횟수를 검사한다.

실험 전 레포트에는 이 코드의 역할과 자신의 실행 로그·파형을 함께 설명한다.

통합 TB · 회로명 대조

tb_lab1_integrated.sv · 80-87행 · 실제 VS Code 화면

```
80  case(m)
81    0:expected_name="AND OR XOR      ";1:expected_name="FULL ADDER      ";
82    2:expected_name="4 BIT ADDER     ";3:expected_name="4 BIT SUBTRACT  ";
83    4:expected_name="4 BIT COMPARE   ";5:expected_name="4 TO 1 MUX     ";
84    6:expected_name="1 TO 8 DEMUX    ";7:expected_name="8 TO 3 ENCODER  ";
85    8:expected_name="3 TO 8 DECODER  ";9:expected_name="HEX 7 SEGMENT ";
86  endcase
87  if(completed_line2!=expected_name)$fatal(1,"LCD circuit text mismatch: %s",completed_line2);
```

두 번째 줄은 16문자 전체를 해당 모드의 기대 회로명과 비교한다.
번호만 맞고 이름이 틀린 오류도 잡는다.

실험 전 레포트에는 이 코드의 역할과 자신의 실행 로그·파형을 함께 설명한다.

통합 TB · 길게 누름 · 순환 · 복귀

tb_lab1_integrated.sv · 88-99행 · 실제 VS Code 화면

```
88 // A long press advances once and only once.
89 mode_button=1;cycles(80);assert_mode((m==9)?0:m+1);
90 mode_button=0;cycles(12);
91 end
92 assert_mode(0);press_once;assert_mode(1);
93 init_count=0;rst=1;cycles(3);rst=0;cycles(200);assert_mode(0);
94 if(init_count!=5 || completed_line1[127:72]!="MODE 01")$fatal(1,"LCD reset recovery failed");
95 if(checkled!=2560 || frames<10)$fatal(1,"Incomplete integrated test");
96 $display("LAB1_PASS lab1_integrated cases=%0d",checked);$finish;
97 end
98 initial begin #1000000;$fatal(1,"Watchdog");end
99 endmodule
```

80클럭 동안 눌러도 한 번만 넘어가는지, 10→01 순환과 재리셋 후 LCD 복구를 검사한다.

2,560개 출력과 10개 이상 화면을 확인한 뒤 PASS를 출력한다. 외부 보드의 실제 동작은 별도 실험이다.

세 작업을 순서대로 실행



1. Terminal → Run Task... → 01 Check tools.
 2. 02 Simulate → 종료까지 기다린다.
 3. PROJECT/build/vscode/simulation.log를 연다.
 4. LAB1_PASS lab1_integrated cases=2560을 확인한다.
 5. 03 Open waveform으로 wave.vcd를 연다.
- GUI를 열기 전에도 설치된 XSim 실행 파일은 사용한다.

통합 테스트의 검사 범위

10개 모드 × DIP 256개 = 2,560개 출력 비교.

reset → MODE 01, 짧은 바운스 무시, 길게 눌러도 한 번만 전환, 10→01 순환을 검사한다.

LCD 초기 명령과 외부 버스에서 완성된 두 줄의 번호·이름을 비교한다.

TB는 10ns 클록, 디바운스 4클록, 전원 대기 5클록으로 시간을 줄인다.
실제 합성은 1kHz 보드 설정이다.

XSim 검사 종료: 72430ns. 실제 보드의 전압·LCD 연결은 별도로 확인한다.

VaporView에서 통합 파형 읽기

1. wave.vcd가 텍스트면 탭 우클릭 → Reopen Editor With... → VaporView.
2. Netlist에서 tb_lab1_integrated를 펼친다.
3. clk, rst, mode_button, sw, led, seg_data를 추가한다.
4. dut 안의 mode와 lcd_e, lcd_rs, lcd_rw, lcd_data를 추가한다.
5. Zoom to Fit 뒤 모드가 바뀌는 구간을 확대한다.
6. 버튼 입력부터 모드 변경까지의 지연과 LCD 한 화면 갱신을 구분한다.

실험 전 레포트에 넣을 것

1. 모드별 예상 입력·출력과 비트 순서를 표로 작성한다.
2. 10개 회로·버튼·LCD 파일의 역할을 설명한다.
3. PASS 로그, VCD, 모드 전환 및 LCD 파형 캡처를 연결한다.
4. TB에서 줄인 시간과 실제 1kHz 설정을 구분한다.
5. 실험에서 확인할 버튼·LCD·DIP·LED 장면을 계획한다.

레포트 양식과 예시

통합 구조와 입력 배치

lab1_integrated → 10개 조합회로 + button_onepulse + lcd_modes.

clk=B6(1kHz), KEY1=reset, KEY2=mode_button.

DIP1-8은 sw[7:0], LED1-8은 led[7:0]에 대응한다.

개별 실습의 KEY 입력은 통합본에서 DIP로 옮겨 모드 버튼과 충돌하지 않게 한다.

단일 7세그먼트는 모드 10에서만 동작한다.

통합 동작 명세와 핀표

모드별 조작 1-5

모드	입력	출력
01	a=DIP1, b=DIP2	LED1=AND, 2=OR, 3=XOR
02	a,b,cin=DIP1,2,3	LED1=carry, 2=sum
03	a=DIP1-4, b=DIP5-8	LED1=carry, 2-5=sum
04	a=DIP1-4, b=DIP5-8	LED1=borrow, 2-5=diff
05	a=DIP1-4, b=DIP5-8	LED1=콤, 2=같음, 3=작음

사용하지 않는 LED 비트는 0이다. reset하면 모드 01.

모드별 조작 6-10

모드	입력	출력
06	i=DIP1-4, s=DIP7-8	LED1=i[3-s]
07	i=DIP1, s=DIP6-8	s=0→LED1, s=7→LED8
08	DIP1-8 중 하나만 1	LED1-3: DIP1→0, DIP8→7
09	abc=DIP6,7,8	0→LED8, 7→LED1
10	hex=DIP5-8	a-dp 패턴, 1이면 점등

사용하지 않는 LED 비트는 0이다. reset하면 모드 01.

버튼을 길게 누르면

2단 동기화 → 안정된 입력 20클록 확인 → 상승 시 1클록 펄스.

1kHz에서 약 20ms 안정 시간에 동기화 지연이 추가된다.

누른 채 유지하면 한 번만 바뀐다. 떼 뒤 다시 눌러야 다음 모드가 된다.

모드 10 다음은 01. reset은 즉시 01로 돌아간다.

실험 영상에서 짧게 누르기·길게 누르기·순환을 각각 보여준다.

LCD가 표시되는 과정

전원 대기 50ms → 38,38,38,0C,06 초기 명령 → 두 줄 반복 갱신.

첫 줄 MODE 01...MODE 10, 두 번째 줄 회로 이름.

E high는 1ms, 바이트 간격은 최소 4ms. 첫 초기 명령 간격은 더 길다.

한 화면 시작 때 모드를 저장하여 두 줄이 다른 모드로 섞이지 않게 한다.

새 모드는 현재 전송을 마친 뒤 갱신되므로 잠깐 기다리고 읽는다.

Vivado GUI에서 이어서 실습


사전 시뮬레이션과 실험 전 레포트를 마친 뒤 Vivado 2026.1을 연다.

이후 단계는 메뉴와 버튼을 직접 누른다.

공통 클릭 화면은 첫 회로에서 실제 캡처했다. 이번 회로의 입력 파일과 top은 다음 슬라이드의 값을 따른다.

첫 회로의 상세 GUI 매뉴얼

File → Project → New...

 

New Project 안내에서 Next. Project name: lab1_integrated

Project location: 자신의 clone 폴더 / vivado_2026_1/11_integrated / vivado

Create project subdirectory를 해제하고 Next. RTL Project와 Do not specify sources at this time을 선택한다.


정확한 부품 선택

Parts Boards		Q		
Q: xc7s75fgga484-1		(3 matches)		
Part	I/O Pin Count	Available IOBs	LUT Elements	F
xc7s75fgga484-1	484	338	48000	9
xc7s75fgga484-1IL	484	338	48000	9
xc7s75fgga484-1Q	484	338	48000	9

Parts에서 xc7s75fgga484-1 검색 → 정확히 같은 행 선택 → Next.

요약에서 Spartan-7, fgga484, -1을 확인하고 Finish.

RTL을 Design Sources에 추가

 

왼쪽 Add Sources → Add or create design sources → Next → Add Files.

등록할 RTL: logic_gate.v, half_adder.v, full_adder.v, adder_4bit.v, sub_4bit.v, compare_4.v, mux_4x1.v, demux_1x8.v, encoder8x3.v, decoder3x8.v, seg_decoder.v, button_onepulse.v, lcd_modes.v, lab1_integrated.v

Copy sources into project를 해제하고 Finish. VS Code와 같은 원본을 참조한다.

Simulation Sources에 TB 추가


- ☐ Add or create constraints
- ☐ Add or create design sources
- ☒  Add or create simulation sources

Add Sources → Add or create simulation sources → Next → Add Files.

tb_lab1_integrated.sv를 선택한다. sim_1을 유지한다.

Copy sources into project는 해제, Include all design sources for simulation은 체크 → Finish.

XDC를 Constraints에 추가

 

Add Sources → Add or create constraints → Next → Add Files.

lab1_integrated.xdc 선택 → Copy constraints files into project 해제
→ Finish.

소스 중복 등록이나 잘못된 종류로 추가한 파일이 없는지 확인한다.

두 top을 구분한다

Design Sources의 top: lab1_integrated


Simulation Sources → sim_1의 top: tb_lab1_integrated

Sources의 화살표를 눌러 계층을 펼친다. 굵은 이름이 top이다.

잘못 지정되었다면 올바른 모듈 우클릭 → Set as Top. 이미 top이면 해당 메뉴가 비활성인 것이 정상이다.

테스트벤치를 합성할 설계 top으로 지정하지 않는다.

Run Behavioral Simulation

 

Run Simulation → Run Behavioral Simulation. 컴파일과 elaboration을 기다린다.

파형에서 신호를 선택하고 Zoom Fit, 시간 단위, 커서 값을 확인한다.

Tcl Console의 PASS 문구와 종료 시각을 확인한다. 오류면 Messages의 첫 오류로 돌아간다.

VS Code 결과와 비교

두 실행은 같은 RTL과 자기검사 TB를 사용한다.

LAB1_PASS lab1_integrated cases=2560

VS Code 로그: build/vscode/. GUI 로그:
vivado/lab1_integrated.sim/sim_1/behav/xsim/.

모드 전환·버튼·LCD와 2,560개 입력 결과를 비교한다.

로그·파형을 서로 다른 이름으로 보관하고 네 가지 정보인 입력·출력·
시간·검사 수를 비교한다.

대상 부품·핀 제약 (1)

xc7s75fgga484-1 · IOSTANDARD=LVCMOS33

포트	PACKAGE_PIN
clk	B6
rst	K4
mode_button	N8
sw[0]	U4
sw[1]	V4
sw[2]	W1

XDC에서 포트·핀 번호를 대조한다. 다른 보드에는 그대로 쓰지 않는다.

대상 부품·핀 제약 (2)

xc7s75fgga484-1 · IOSTANDARD=LVC MOS33

포트	PACKAGE_PIN
sw[3]	W4
sw[4]	T1
sw[5]	U2
sw[6]	W3
sw[7]	Y1
led[0]	N5

XDC에서 포트·핀 번호를 대조한다. 다른 보드에는 그대로 쓰지 않는다.

대상 부품·핀 제약 (3)

xc7s75fgga484-1 · IOSTANDARD=LVC MOS33

포트	PACKAGE_PIN
led[1]	M1
led[2]	M3
led[3]	M7
led[4]	N7
led[5]	M2
led[6]	M4

XDC에서 포트·핀 번호를 대조한다. 다른 보드에는 그대로 쓰지 않는다.

대상 부품·핀 제약 (4)

xc7s75fgga484-1 · IOSTANDARD=LVC MOS33

포트	PACKAGE_PIN
led[7]	L4
seg_data[0]	R6
seg_data[1]	R4
seg_data[2]	R2
seg_data[3]	T5
seg_data[4]	N3

XDC에서 포트·핀 번호를 대조한다. 다른 보드에는 그대로 쓰지 않는다.

대상 부품·핀 제약 (5)

xc7s75fgga484-1 · IOSTANDARD=LVC MOS33

포트	PACKAGE_PIN
seg_data[5]	P7
seg_data[6]	P3
seg_data[7]	P1
lcd_data[0]	A4
lcd_data[1]	B2
lcd_data[2]	C3

XDC에서 포트·핀 번호를 대조한다. 다른 보드에는 그대로 쓰지 않는다.

대상 부품·핀 제약 (6)

xc7s75fgga484-1 · IOSTANDARD=LVCMOS33

포트	PACKAGE_PIN
lcd_data[3]	D4
lcd_data[4]	A2
lcd_data[5]	C5
lcd_data[6]	C1
lcd_data[7]	D1
lcd_e	A6

XDC에서 포트·핀 번호를 대조한다. 다른 보드에는 그대로 쓰지 않는다.

대상 부품·핀 제약 (7)

xc7s75fgga484-1 · IOSTANDARD=LVCNMOS33

포트	PACKAGE_PIN
lcd_rs	G6
lcd_rw	D6

XDC에서 포트·핀 번호를 대조한다. 다른 보드에는 그대로 쓰지 않는다.

Run Synthesis

✓ Synthesis

▶ Run Synthesis

> Open Synthesized Design

File → Close Simulation → OK. Flow Navigator → Run Synthesis.

Launch Runs: 기본 디렉터리, Launch runs on local host, PC 자원에 맞는 jobs → OK.

Synthesis successfully completed를 확인한다. 실패했으면 다음 단계로 넘어가지 않는다.

Run Implementation

 Synthesis successfully completed.

Next

- ☒ Run Implementation
- ☐ Open Synthesized Design
- ☐ View Reports

합성 완료 창에서 Run Implementation → OK. Launch Runs에서 OK.
완료 창을 닫았다면 Flow Navigator → Run Implementation.
Implementation successfully completed가 나올 때까지 기다린다.

Generate Bitstream

 Implementation successfully completed.

Next

☐ Open Implemented Design

☒ Generate Bitstream

☐ View Reports

구현 완료 창에서 Generate Bitstream → OK → Launch Runs의 OK.

또는 Program and Debug → Generate Bitstream.

최종 상태 write_bitstream Complete!를 확인한다. 파일 생성과 보드 기록은 다른 단계다.

생성 파일과 보고서

생성 bit: `vivado/lab1_integrated.runs/impl_1/lab1_integrated.bit`

제작 실행 결과와 증빙은 프로젝트의 `evidence/validation.json`과 `README` 검증표를 확인한다.

DRC 오류를 확인하고 CFGBVS / CONFIG_VOLTAGE 경고는 실제 보드 구성 전압과 대조한다.

1kHz 클록의 내부 타이밍과 지연 제약이 없는 외부 입출력을 구분한다.

사용한 커밋·bit 해시·DRC·타이밍 보고서를 결과와 함께 남긴다.

통합 프로젝트 · 계층 확인 1

```
▼ ● 🏠 lab1_integrated (lab1_integrated.v) (12)
    ● button : button_onepulse (button_onepulse.v)
    ● gates : logic_gate (logic_gate.v)
    > ● fa : full_adder (full_adder.v) (2)
        ● add4 : adder_4bit (adder_4bit.v)
        ● sub4 : sub_4bit (sub_4bit.v)
        ● comp : compare_4 (compare_4.v)
```

Design Sources의 lab1_integrated 왼쪽 화살표를 펼친다.

버튼·논리 게이트·전가산기·가산기·감산기·비교기 연결을 확인한다.

통합 프로젝트 · 계층 확인 2

- mux : mux_4x1 (mux_4x1.v)
- demux : demux_1x8 (demux_1x8.v)
- encoder : encoder8x3 (encoder8x3.v)
- decoder : decoder3x8 (decoder3x8.v)
- seven : seg_decoder (seg_decoder.v)
- display : lcd_modes (lcd_modes.v)

아래로 스크롤해 MUX·DEMUX·인코더·디코더·7세그먼트·LCD를 확인한다.

RTL 14개 파일로 통합 top·10개 실험 회로·버튼·LCD를 구성한다.
full_adder 아래의 반가산기도 포함한다.

통합 프로젝트 · 구현 결과 읽기

Name	Constraints	Status
✓ synth_1	constrs_1	synth_design Complete!
✓ impl_1	constrs_1	write_bitstream Complete!


아래 Design Runs에서 impl_1의 write_bitstream Complete!를 확인한다.

이 화면은 제작자가 배치 빌드한 결과를 GUI에서 연 기록이다.
Methodology 경고 28개는 별도로 해석한다.

통합 파형 · 전체 구간 보기

시뮬레이션 뒤 Untitled 1 탭을 누르고 오른쪽 위 사각형으로 파형 패널을 확대한다.

돋보기 +는 확대, -는 축소, 네 방향 화살표는 Zoom Fit이다.

 

위에서부터 `clk`·`rst`·`mode_button`·`sw`·`led`·`seg_data`다. 전체 종료는 72.43μs이며 버튼 입력 사이에 회로별 256개 벡터를 검사한다.


빠른 TB의 10ns 클럭이다. 실물 보드의 1kHz 시간으로 해석하지 않는다.



통합 파형 · LCD 문자로 읽기

파형 목록을 아래로 스크롤해 completed_line1과 completed_line2를 찾는다.

 
첫 신호를 클릭하고 Shift+↓로 둘째 신호까지 선택한다. 우클릭 → Radix → ASCII를 누른다.



두 신호는 LCD 출력 버스에서 실제로 받은 바이트를 TB가 조립한 16 문자다. 설정은 표시 형식만 바꾼다.

통합 파형 · 모드와 회로명 대조

 두 줄이 보이는 상태에서 초반 파형을 클릭하고 돋보기 +를 두 번 눌러 확대한다.



위 줄은 completed_line1: MODE 01 → MODE 02 → MODE 03이다.

아래 줄은 completed_line2: AND OR XOR → FULL ADDER → 4 BIT ADDER다.

번호와 회로명이 함께 바뀌는지 확인한다. 초기화·리셋 및 나머지 모드도 TB가 비교하며 외부 LCD의 실측은 별도로 수행한다.

통합 프로젝트 · GUI 실행 검증


아래 Log 탭 → Simulation에서 검사 수와 종료 시각을 확인한다.

```
Time resolution is 1 ps
LAB1_PASS lab1_integrated cases=2560
$finish called at time : 72430 ns : File
```

Run Simulation → Run Behavioral Simulation의 2,560개 PASS와 종료 72430ns를 실제 GUI에서 확인했다.

시뮬레이션을 정상 종료한 뒤 VCD를 다시 보관했다. 날짜·버전·공백을 제외한 모든 선언·시간·값이 사전 VCD와 마지막 72430ns까지 일치한다.
통합 GUI 실행·파형 비교 기록

실제 보드 연결

 

Open Hardware Manager → Open target → Auto Connect.

KEY1=reset, KEY2=다음 모드. DIP1-8=sw[7:0]. LED1-8=led[7:0].

장치가 없으면 보드 전원·USB JTAG·드라이버·VM USB 연결을 점검한다.

Program Device와 동작 확인

1. 연결된 장치 이름이 xc7s75인지 확인한다.
2. 장치 우클릭 → Program Device.
3. 이번 프로젝트의 lab1_integrated.bit를 선택하고 Program.
4. 기록 완료를 확인한 뒤 입력을 바꾸고 출력과 예상값을 비교한다.
5. 기록 성공 화면과 실제 보드 동작은 각각 증빙한다.

제작 환경의 실제 보드 기록·촬영 검증 여부는 검증표를 따른다. 파일 생성만으로 보드 동작 성공을 선언하지 않는다.

사진과 시연 영상 촬영

KEY1=reset, KEY2=다음 모드. DIP1-8=sw[7:0]. LED1-8=led[7:0].

사진에는 보드 연결과 입력·출력 위치가 함께 보이게 한다.

영상에는 입력을 조작하는 과정과 그에 따른 출력 변화를 담는다.

예상표의 정상·경계 조건을 직접 보여주고 회로 번호를 파일명에 적는다.

통합 영상이라면 각 회로의 타임스탬프를 레포트에서 연결한다.

GitHub 결과 정리

1. reports/pre와 reports/post에 실험 전·후 레포트를 둔다.
 2. evidence/vscode와 evidence/vivado에 로그·파형·캡처를 구분한다.
 3. evidence/board/photos와 videos에 직접 촬영한 자료를 둔다.
 4. 큰 영상·bit는 배포 위치를 정하고 README와 레포트에서 연결한다.
 5. 웹에서 사진 표시와 영상 재생 또는 다운로드가 되는지 확인한다.
- 레포트 양식·예시·GitHub 안내

실험 후 레포트

1. Vivado 버전·part·top·핀 제약·코드 커밋을 기록한다.
2. VS Code와 Vivado의 입력·출력·시간·검사 수를 비교한다.
3. 합성·구현·bit 경로와 경고·수정 사항을 설명한다.
4. 장치 기록 화면·사진·영상과 해당 조건을 연결한다.
5. 예상값·두 시뮬레이션·실측의 일치 또는 차이 원인을 해석한다.
6. 미수행 항목은 미완료로 남기고 후속 확인을 적는다.

전체 목차 PDF 프로젝트로 돌아가기